

Aula 13/08

Escola Tecnológica FPFtech

Curso: Técnico em Automação Industrial

Módulo: Eletrônica Digital 1

Prof. Denis Moraes Guimarães

13 de agosto de 2026

Sumário

- ▶ Porta AND digital e analógica
- ▶ Porta OR digital e analógica
- ▶ Porta NOT/inversor digital e analógica
- ▶ Porta NAND digital e analógica
- ▶ Porta NOR digital e analógica
- ▶ Porta XOR digital e analógica

Porta AND digital e analógica

► Porta AND digital


Operação	Resultado
$0 \wedge 0$	0
$0 \wedge 1$	0
$1 \wedge 0$	0
$1 \wedge 1$	1



$$A.B = C$$

Porta AND digital e analógica

► Porta AND analógica

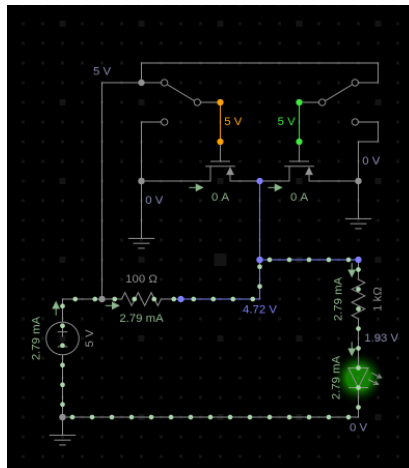

Porta OR digital e analógica

► Porta OR digital


Operação	Resultado
$0 \vee 0$	0
$0 \vee 1$	1
$1 \vee 0$	1
$1 \vee 1$	1



$$A.B = C$$

Porta OR digital e analógica


► Porta OR analógica

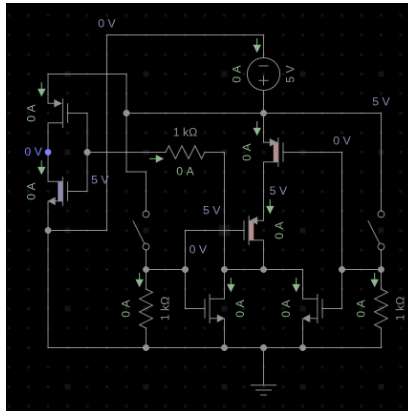

Porta NOT/inversor digital e analógica


- Porta NOT/inversor digital

Operação	Resultado
$\neg 0$	1
$\neg 1$	0

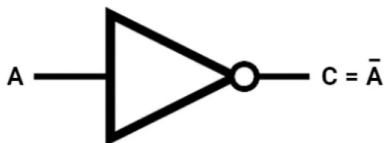

Porta NOT/inversor digital e analógica


► Porta NOT/inversor analógica

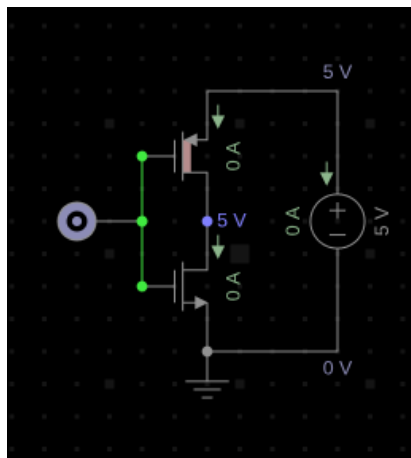

Porta NAND digital e analógica


► Porta NAND digital

Operação	Resultado
$0 \neg \wedge 0$	
$0 \neg \wedge 1$	
$1 \neg \wedge 0$	
$1 \neg \wedge 1$	

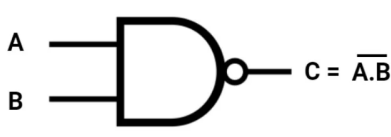

Porta NAND digital e analógica


► Porta NAND analógica

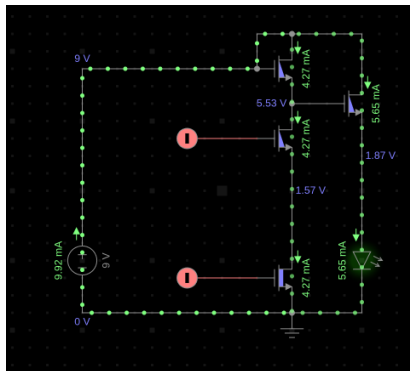

Porta NOR digital e analógica


► Porta NOR digital

Operação	Resultado
$0 \neg \vee 0$	
$0 \neg \vee 1$	
$1 \neg \vee 0$	
$1 \neg \vee 1$	

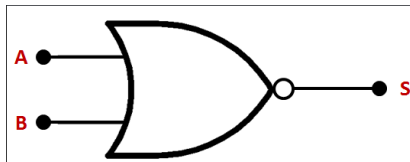

Porta NOR digital e analógica


► Porta NOR analógica

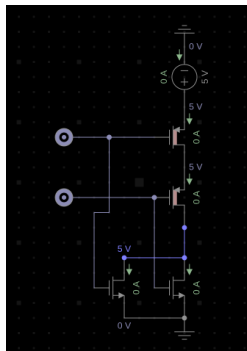

Porta XOR digital e analógica


► Porta XOR digital

Operação	Resultado
$0 \oplus 0$	0
$0 \oplus 1$	1
$1 \oplus 0$	1
$1 \oplus 1$	0

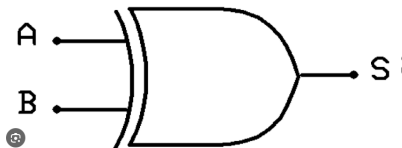

Porta XOR digital e analógica

► Porta XOR analógica

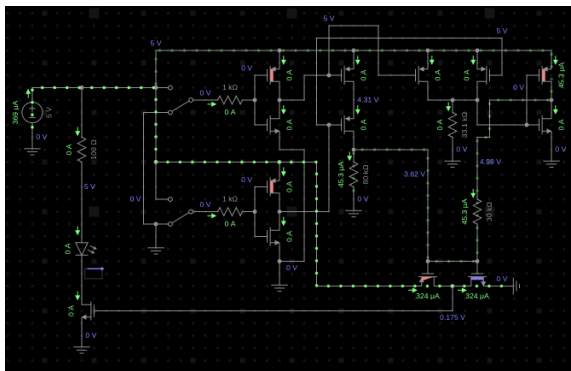

Quiz de Revisão

Lista de Exercícios. Boa Sorte!!