

Aluno(a) ou equipe:	Data:
Professor(a):	Nota:

Circuito desenvolvido: _____

Integrantes da equipe: _____

Orientações para a avaliação

- O circuito deverá executar corretamente a função lógica proposta.
- Todas as combinações de entrada deverão ser testadas.
- Os alunos deverão apresentar a tabela-verdade e o diagrama lógico.
- A equipe deverá explicar o funcionamento do circuito durante a avaliação.
- A nota será atribuída de acordo com os critérios apresentados abaixo.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Nº	Critério	Descrição	Valor	Nota
1	Funcionamento do circuito	O circuito realiza corretamente a função lógica proposta para todas as combinações de entrada.	3,0	
2	Montagem e conexões	Os componentes, entradas, saídas e alimentações estão conectados corretamente, sem curtos-circuitos ou entradas flutuantes.	1,5	
3	Testes e tabela-verdade	A equipe testou todas as combinações de entrada e comparou os resultados com a tabela-verdade.	1,5	
4	Compreensão e explicação	Os alunos conseguem explicar a função do circuito, as portas utilizadas e o caminho dos sinais.	1,5	
5	Organização da montagem	A montagem está organizada e permite identificar claramente entradas, saídas e componentes.	1,0	
6	Diagrama lógico	O diagrama lógico apresentado está correto e corresponde ao circuito montado.	0,5	
7	Participação da equipe	Os integrantes participaram da montagem, dos testes e da apresentação.	0,5	
8	Boas práticas e segurança	A equipe utilizou corretamente os componentes, equipamentos e fontes de alimentação.	0,5	
NOTA TOTAL			10,0	